

## 1. 전체 구조

### [ PORTS ]

- 16-bit inputs : ina, inb
- 2-bit input : sel
- 16-bit output : out2130
- 1-bit output : ov

### [ WIRES ]

- r1, r2, r3, r4 : 연산 결과
- ov1, ov2, ov3, ov4 : 오버플로우


### [ 설명 ]

adder / subtractor / multiplier / divider를 모듈로 구현하였습니다.

각 연산 결과와 오버플로우는 4:1 mux를 이용해 sel 값에 따라 달리 선택되도록 구현하였습니다.

Subtractor에 연결되는 입력값 b의 경우 2:1 mux를 이용해

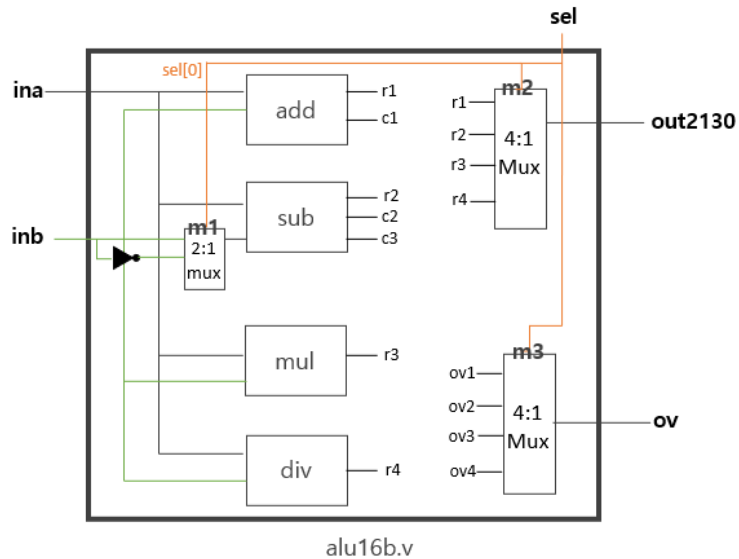
sel[0]=1일 때, subtractor에 ~inb가 인가되어 2의 보수가 계산되도록 하였습니다.



## 2. Adder


[ 설명 ] 그림과 같이 단순하게 ( 1-bit >> 4-bit >> 16-bit )로 합쳐지게 설계하였습니다

Step1 ) 1-bit full adder 설계

 


▲ fa1b.v

 Step2 ) 1-bit full adder 4개를 연결하여  
4-bit full adder 설계



▲ fa4b.v

 Step3 ) 4-bit full adder 4개를 연결하여  
16-bit full adder 설계



▲ fa16b.v

### 3. Subtractor

#### [ 설명 ]

기존 Full Adder를 재활용하여 출력이  $(a + (-b))$ 가 되도록 설계하였습니다.

이때 sel 값이 2'b01이 되어 b의 2's complement를 계산해야 할 때


해당 subtractor내에서  $\sim b$ 를 계산하도록 하지 않고,

top모듈에서 2:1 mux를 통해 sel 값에 따라 b또는  $\sim b$ 가 subtractor에 입력되도록 하였습니다.

따라서 해당 subtractor 자체는 앞서 소개한 adder와 거의 같은 구조를 가지고 있습니다.

다만 top 모듈에서 mux가 추가로 연결되며, 추후에 signed overflow를 계산하려면

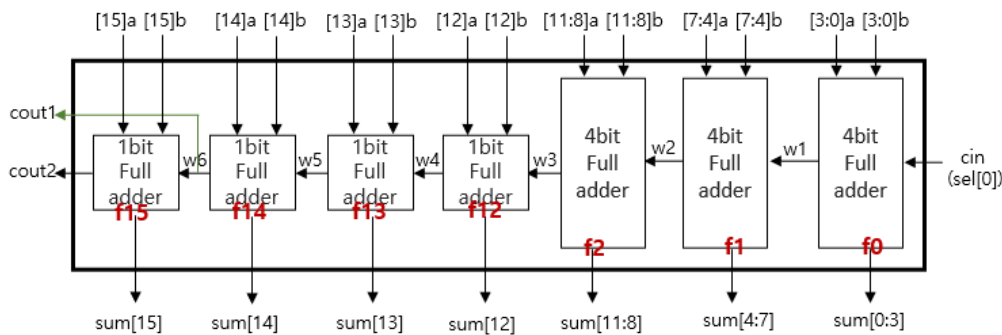2개의 carry 정보가 필요하므로 MSB 4bit는 4개의 1-bit Full Adder를 사용하였습니다




## 4. Divider

```

module div16b(dividend,divisor,out);
input [15:0] dividend,divisor;
output reg [31:0] out;

reg [31:0] rq;
integer i;

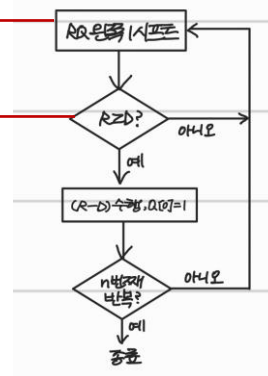always @(*) begin
    out = {16'b0, dividend};
    for(i=0; i<16; i=i+1) begin
        out = out << 1;
        if (out[31:16] >= divisor) begin
            out[31:16] = out[31:16]-divisor;
            out[0] = 1'b1;
        end
    end
end
endmodule
    
```



[ 설명 ] 해당 나눗셈기의 알고리즘은 "사람이 10진수 나눗셈을 하듯, 2진수에서도 나눗셈을 할 때 dividend에서 divisor만큼 차감해나간다" 라는 아이디어로부터 출발합니다.

이때 divisor를 dividend에서 빼기 위해서는 dividend가 divisor보다 커야 하므로, 알고리즘은 Dividend의 MSB부터 LSB까지 훑으며 divisor(D)를 뺄 수 있는 위치( $R \geq D$ )를 탐색해나가며 위치를 찾게 되면 divisor를 차감하고, 다음 위치를 탐색하는 과정을 반복합니다. LSB까지 탐색하므로 n-bit 나눗셈에 대해 n번 반복 후 종료합니다. 아래의 사진은 이해를 돕기 위한 예입니다.

<이진나눗셈>

e.g. 001101 ÷ 000011 (13 ÷ 3)



Step1) AQ 왼쪽 1칸 쉬프트 → ( $R < D$ ) 이므로 0번째 반복 종료

00000010110100 000011

Step2) AQ 왼쪽 1칸 쉬프트 → ( $R < D$ ) 이므로 1번째 반복 종료

0000001101000 000011

Step3) AQ 왼쪽 1칸 쉬프트 → ( $R < D$ ) 이므로 2번째 반복 종료

0000011010000 000011

Step4) AQ 왼쪽 1칸 쉬프트 → ( $R \geq D$ ) 이므로, R-D 수행 후,  $Q[3]=1$

0000110100001 000011

0000010100001 000011

Step5) AQ 왼쪽 1칸 쉬프트 → ( $R < D$ ) 이므로 3번째 반복 종료

0000011000010 000011

Step6) AQ 왼쪽 1칸 쉬프트 → ( $R < D$ ) 이므로 6번째 반복 종료

0000011000100 000011

\* 6번 반복했으므로 종료 → 몫: 000100 (4)  
나머지: 000001 (1)


## 5. Multiplier

### [ 설명 ]

Multiplier를 만들기 위한 가장 간단한 아이디어는 200개가 넘는 Full Adder를 직접 연결하는 것이지만, 코드가 길고 복잡합니다. 저는 코드를 간단하게 작성하기 위해 아래 그림과 같이 2-bit  $\gg$  4-bit  $\gg$  8-bit  $\gg$  16-bit로 확장하는 방법을 사용하였습니다 Step2) ~ Step4)의 그림을 관찰하면 사용하는 모듈의 입출력 크기만 달라질 뿐 구현 원리가 동일하여 보다 간단한 구현이 가능합니다.,

#### Step1 ) 2-bit Multiplier 설계


$\Rightarrow$  단순한 Gate Level Design

 

▲ mul2b.v
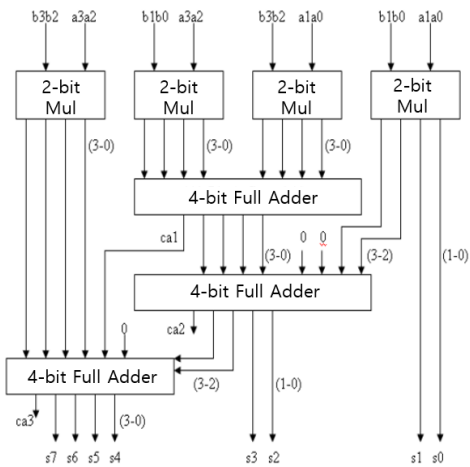
#### Step2 ) 4-bit Multiplier 설계

$\Rightarrow$  2-bit Multiplier & 4-bit Full Adder 재활용




▲ mul4b.v
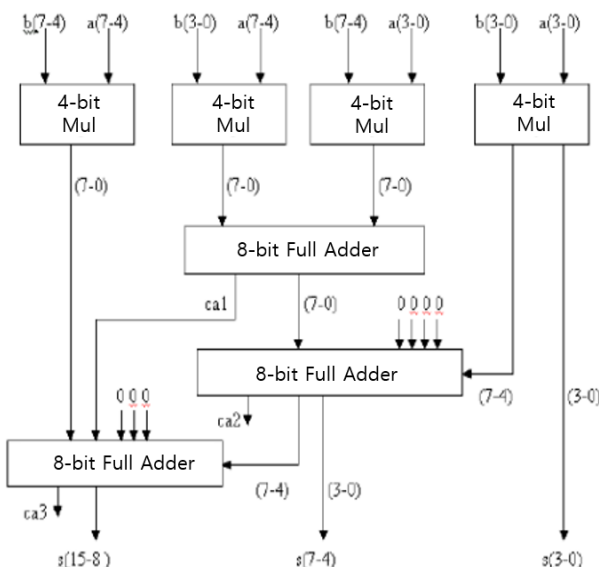
#### Step3 ) 8-bit Multiplier 설계

$\Rightarrow$  4-bit Multiplier 재활용 & 8-bit Full Adder


$\Rightarrow$  Multiplier의 구현을 위해 4-bit Full Adder를 이용해 8-bit Full Adder 작성(fa8b.v)



▲ mul8b.v
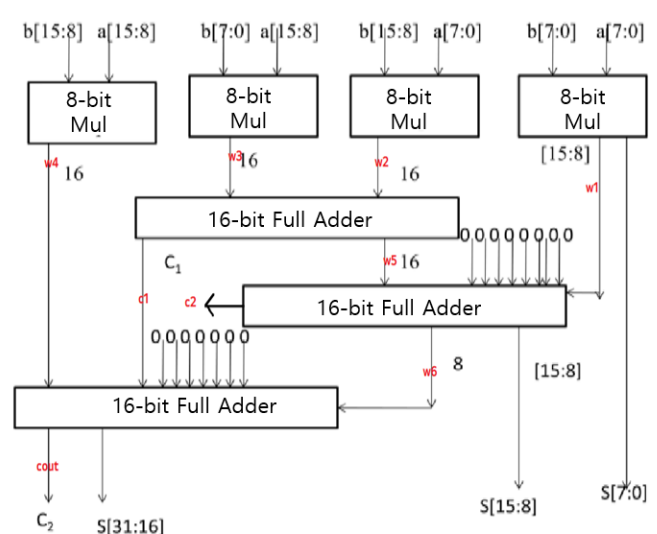
#### Step4 ) 16-bit Multiplier 설계

$\Rightarrow$  8-bit Multiplier & 16-bit Full Adder 재활용







▲ mul16b.v

## 6. 테스트벤치 결과

### - Waveform

[ 설명 ] 1~8번째 : \$urandom % 512;

9~16번째 : \$urandom;

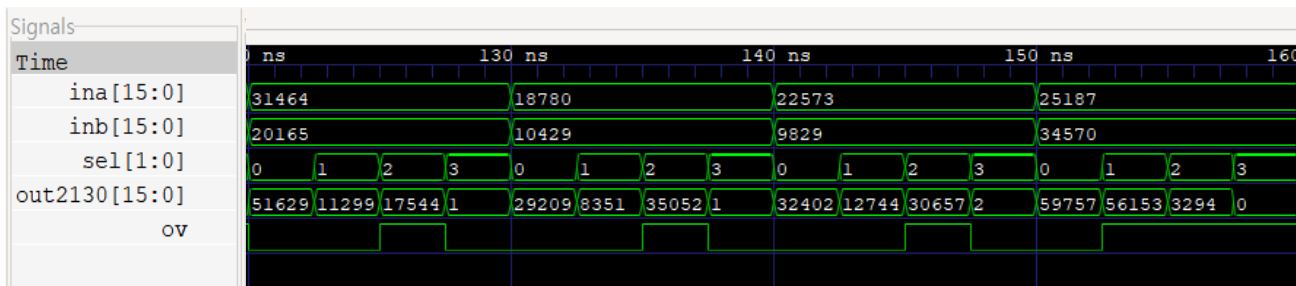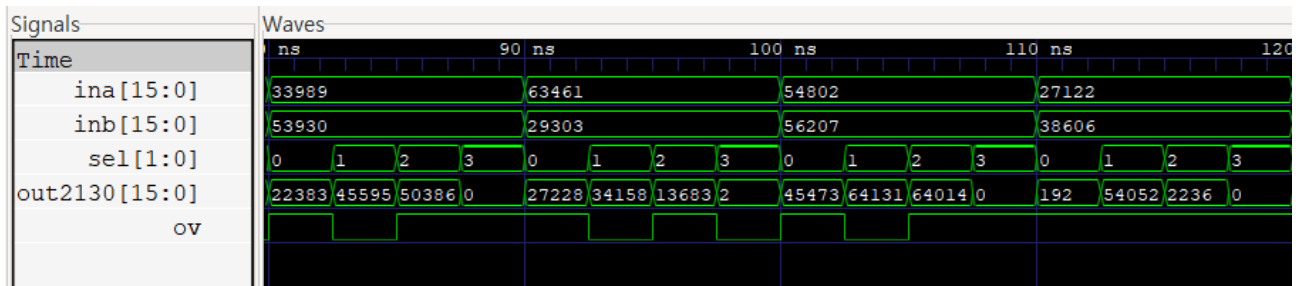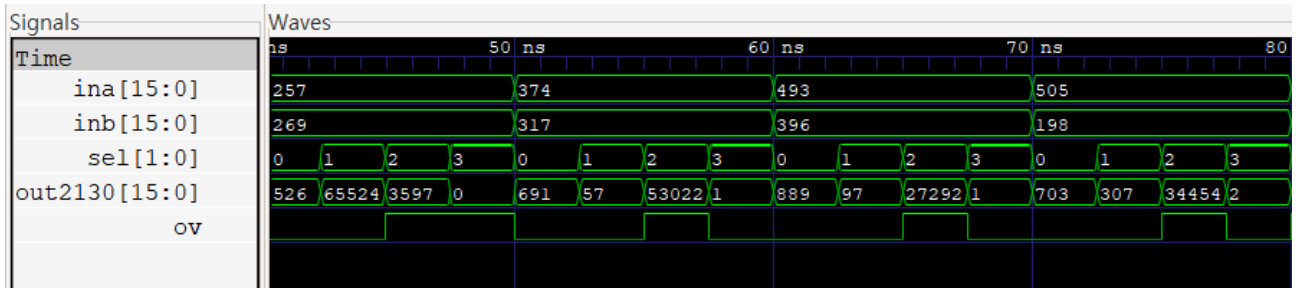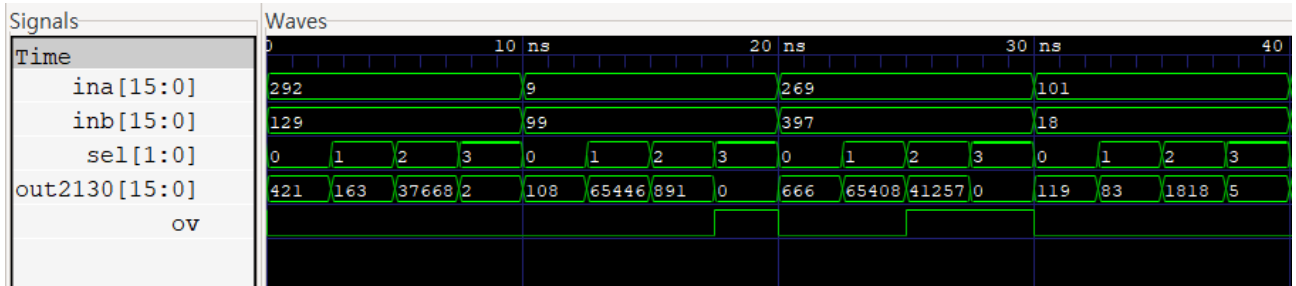

- **Adder** : 표현 범위(0~65535)를 벗어나는 경우, 기대했던 출력과는 다른 값이 나오는 동시에 오버플로우가 감지됨을 확인할 수 있다. 그 외의 경우에는 정확하게 계산된다

| Input1 | Input2 | Correct Output | My Output | My Overflow |
|--------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 292    | 129    | 421            | 421       | 0           |
| 9      | 99     | 108            | 108       | 0           |
| 269    | 397    | 666            | 666       | 0           |
| 101    | 18     | 119            | 119       | 0           |
| 257    | 269    | 526            | 526       | 0           |
| 374    | 317    | 691            | 691       | 0           |
| 493    | 396    | 889            | 889       | 0           |
| 505    | 198    | 703            | 703       | 0           |
| 33989  | 53930  | 87919          | 22383     | 1           |
| 63461  | 29303  | 92764          | 27228     | 1           |
| 54802  | 56207  | 111009         | 45473     | 1           |
| 27122  | 38606  | 65728          | 192       | 1           |
| 31464  | 20165  | 51629          | 51629     | 0           |
| 18780  | 10429  | 29209          | 29209     | 0           |
| 22573  | 9829   | 32402          | 32402     | 0           |
| 25187  | 34570  | 59757          | 59757     | 0           |

- **Subtraction** : Subtraction의 경우, 각 입력값은 2's complement로 해석한다. 따라서 값의 표현 범위는 (-32,768~32,767)가 된다. 아래 표에서 음수값의 경우 괄호 안의 숫자에 표시하였다. 결과가 표현 범위를 벗어나는 경우, 오버플로가 발생함을 확인할 수 있다

| Input1         | Input2         | Correct Output | My Output | My Overflow |
|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| 292            | 129            | 163            | 163       | 0           |
| 9              | 99             | (-90) 65446    | 65446     | 0           |
| 269            | 397            | (-128) 65408   | 65408     | 0           |
| 101            | 18             | 83             | 83        | 0           |
| 257            | 269            | (-12) 65524    | 65524     | 0           |
| 374            | 317            | 57             | 57        | 0           |
| 493            | 396            | 97             | 97        | 0           |
| 505            | 198            | 163            | 307       | 0           |
| (-31547) 33989 | (-11606) 53930 | (-19941) 45595 | 45595     | 0           |
| (-2075) 63461  | 29303          | (-31378) 34158 | 34158     | 0           |
| (-10734) 54802 | (-9329) 56207  | (-1405) 64131  | 64131     | 0           |
| 27122          | (-26930) 38606 | (+54052) 54052 | 54052     | 1           |
| 31464          | 20165          | (-17019) 48517 | 11299     | 0           |
| 18780          | 10429          | (8351) 8351    | 8351      | 0           |
| 22573          | 9829           | (+12744) 12744 | 12744     | 0           |
| 25187          | (-30966) 34570 | (+56153) 56153 | 56153     | 1           |

- **Multiplication** : 표현 범위(0~65535)를 벗어나는 경우, 기대했던 출력과는 다른 값이 나오는 동시에 오버플로우가 감지된다. 곱셈의 경우, 입력 숫자의 범위를 줄였음에도 연산의 특징 때문에 쉽게 오버플로우가 발생함을 확인할 수 있다.

| Input1 | Input2 | Correct Output | My Output | My Overflow |
|--------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 292    | 129    | 37668          | 37668     | 0           |
| 9      | 99     | 891            | 891       | 0           |
| 269    | 397    | 106,793        | 41257     | 1           |
| 101    | 18     | 1818           | 1818      | 0           |
| 257    | 269    | 69133          | 3597      | 1           |
| 374    | 317    | 118,558        | 53022     | 1           |
| 493    | 396    | 195,228        | 27292     | 1           |
| 505    | 198    | 99,990         | 34454     | 1           |
| 33989  | 53930  | 1,833,026,770  | 50386     | 1           |
| 63461  | 29303  | 1,859,597,683  | 13683     | 1           |
| 54802  | 56207  | 3,080,256,014  | 64014     | 1           |
| 27122  | 38606  | 1,047,071,932  | 2236      | 1           |
| 31464  | 20165  | 634,471,560    | 17544     | 1           |
| 18780  | 10429  | 195,856,620    | 35052     | 1           |
| 22573  | 9829   | 221,870,017    | 30657     | 1           |
| 25187  | 34570  | 870,714,590    | 3294      | 1           |

- **Division** : 몫이 0이 될 때 오버플로우가 감지된다.

| Input1 | Input2 | Correct Output | My Output | My Overflow |
|--------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 292    | 129    | 2              | 2         | 0           |
| 9      | 99     | 0              | 0         | 1           |
| 269    | 397    | 0              | 0         | 1           |
| 101    | 18     | 5              | 5         | 0           |
| 257    | 269    | 0              | 0         | 1           |
| 374    | 317    | 1              | 1         | 0           |
| 493    | 396    | 1              | 1         | 0           |
| 505    | 198    | 2              | 2         | 0           |
| 33989  | 53930  | 0              | 0         | 1           |
| 63461  | 29303  | 2              | 2         | 0           |
| 54802  | 56207  | 0              | 0         | 1           |
| 27122  | 38606  | 0              | 0         | 1           |
| 31464  | 20165  | 1              | 1         | 0           |
| 18780  | 10429  | 1              | 1         | 0           |
| 22573  | 9829   | 2              | 2         | 0           |
| 25187  | 34570  | 0              | 0         | 1           |

7. 합성 결과 캡처

```
Writing verilog file '/home/KNUEHdd1/comp311/comp10/work dir/proj1/dc/alu16b.syn.v'.
Warning: Verilog 'assign' or 'tran' statements are written out. (V0-4)
Warning: Verilog writer has added 16 nets to module alu16b using SYNOPSIS_UNCONNECTED_ as
prefix. Please use the change_names command to make the correct changes before invoking t
he verilog writer. (V0-11)
1
write_sdc $currentDesign.sdc
1
report_qor
Information: Updating design information... (UID-85)

*****
Report : qor
Design : alu16b
Version: 0-2018.06-SP4
Date   : Sat Apr 30 19:32:07 2022
*****

Timing Path Group (none)
-----
Levels of Logic:          195.00
Critical Path Length:     392.48
Critical Path Slack:      uninit
Critical Path Clk Period: n/a
Total Negative Slack:     0.00
No. of Violating Paths:   0.00
Worst Hold Violation:     0.00
Total Hold Violation:     0.00
No. of Hold Violations:   0.00
-----

Cell Count
-----
Hierarchical Cell Count:  708
Hierarchical Port Count:  6187
Leaf Cell Count:          2938
Buf/Inv Cell Count:       354
Buf Cell Count:           2
Inv Cell Count:           352
CT Buf/Inv Cell Count:    0
Combinational Cell Count: 2938
Sequential Cell Count:    0
Macro Count:              0
-----

Area
-----
Combinational Area:       9195.946434
Noncombinational Area:    0.000000
Buf/Inv Area:             453.647042
Total Buffer Area:        4.07
Total Inverter Area:      449.58
Macro/Black Box Area:     0.000000
Net Area:                 1775.220428
-----
Cell Area:                9195.946434
Design Area:              10971.166863

Design Rules
-----
Total Number of Nets:     3257
Nets With Violations:     0
Max Trans Violations:     0
Max Cap Violations:       0
-----

Hostname: knuee-srv2

Compile CPU Statistics
-----
Resource Sharing:          1.90
Logic Optimization:        3.45
Mapping Optimization:      1.68
-----
Overall Compile Time:      9.16
Overall Compile Wall Clock Time: 7.05
-----

Design  WNS: 0.00  TNS: 0.00  Number of Violating Paths: 0

Design (Hold)  WNS: 0.00  TNS: 0.00  Number of Violating Paths: 0
-----

1
exit

Thank you...
[comp10@knuee-srv2 dc]$ █
```